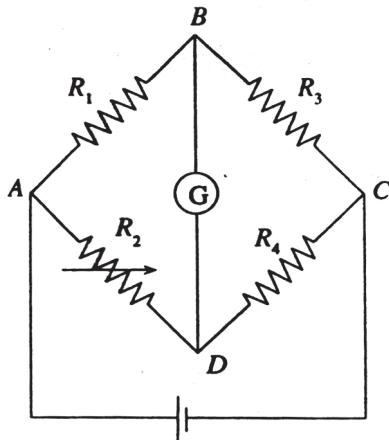


සේතු පරිපථයක් රූපසටහනේ පෙන්වා ඇත. R_1, R_2, R_3 සහ R_4 යනු ප්‍රතිරෝධ වන අතර R_2 යනු විවෘත ප්‍රතිරෝධයක් වේ. G යනු මදු බිංදු ගැල්වනෝම්ටරයකි.



(a) R_2 හි අගය ගුණයේ සිට ඉනා ඉහළ අගයකට වැඩිකරන විට ගැල්වනෝම්ටර උන්තුමයේ ඔබ නිරීක්ෂණය කරනු ලබන විවෘතය කුමක් ද?

(b) R_2 හි කිසියම් අගයකට සේතුව සංතුලනය වූ විට R_1 සහ R_2 හරහා ගලන බාරාවන් පිළිවෙළන් I_1 සහ I_2 වේ.

(i) R_3 සහ R_4 තුළින් ගලන බාරාවන් මොනවා ද?

(ii) B සහ D අතර විනව අන්තරය කුමක් ද?

(iii) පහත සඳහන් දේ අතර සම්බන්ධතාවයන් ලියන්න.

$$V_{AB} \text{ (} A \text{ සහ } B \text{ අතර විනව අන්තර) \text{ සහ } V_{AD}$$

$$V_{BC} \text{ සහ } V_{DC}$$

(iv) V_{AB}, V_{BC}, V_{AD} සහ V_{DC} සඳහා ප්‍රකාශන R_1, R_2, R_3, R_4, I_1 සහ I_1 ඇසුරෙන් ලියන්න.

$$V_{AB} =$$

$$V_{BC} =$$

$$V_{AD} =$$

$$V_{DC} =$$

(v) R_4 සඳහා ප්‍රකාශනයක් R_1, R_2 සහ R_3 අභ්‍යන්තරේ ලබාගන්න.

(vi) $R_1 = 100 \Omega$, $R_2 = 50 \Omega$, සහ $R_2 = 82 \Omega$ නම් R_4 හි අගය සොයන්න.

(c) ශිෂ්‍යයෙකුට ඉහත සේතුව භාවිත කර ඇති කුඩා r ($< 1 \Omega$) ප්‍රතිරෝධයක් මැණිලට අවශ්‍ය විය. ඔහුට පහත සඳහන් දැක්වා ඇත.

$10 \Omega, 100 \Omega$ සහ 1000Ω ප්‍රතිරෝධ තුනක්

$0 - 100 \Omega$ සහ $0 - 1000 \Omega$ ප්‍රතිරෝධ පෙට්ටී දෙකක්

ඔහු R_4 වෙනුවට නොදුන්නා r ප්‍රතිරෝධය යොදාගන්නා ලදී. r හි අගය හැකිනාක් නිවැරදිව නිර්ණය කිරීම සඳහා R_1, R_2 සහ R_3 වෙනුවට ඉහත සඳහන් ප්‍රතිරෝධ සහ ප්‍රතිරෝධ පෙට්ටී අතරෙන් ඔහු තෝරාගත යුත්තේ මොනවාද?

R_1 සඳහා :-

R_2 සඳහා :-

R_3 සඳහා :-

(d) සේතුව සංකුලනය වී ඇතිවිට කේෂය සහ ගැල්වනෝම්ටරය එකිනෙක මාරුකරනු ලබාවේ නම්, ගැල්වනෝම්ටරයේ උත්තුමය කුමක් වේද?
