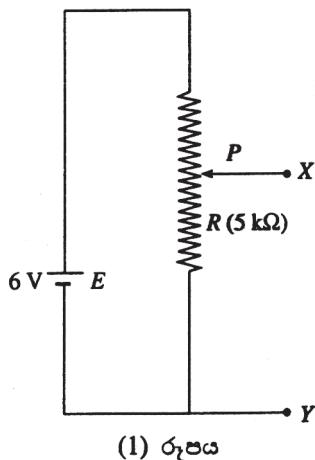


පහත (1) රූපයේ පෙන්වා ඇති විනව බෙදනය, X සහ Y අගු අතර විවලු විනව අන්තරයක් ( $V_{XY}$ ) ලබා දෙයි. R යනු P සර්පන ස්ථ්‍යාපකයක් සහිත 5 kΩ විවලු ප්‍රතිරෝධයකි. E යනු අන්තරයක් ප්‍රතිරෝධය නොගිනිය හැකි 6 V බැවරියකි.



- (a) ඉහත විනව බෙදනය භාවිත කර ඛිම් නියමය සත්‍යාපනය කිරීම සඳහා පරික්ෂණයක් සැලසුම් කිරීමට ඔබට පහත සඳහන් අයිතිම සපයා ඇත.

අන්තරයක් ප්‍රතිරෝධය නොගිනිය හැකි අම්වරයක් ————— (A)

අන්තරයක් ප්‍රතිරෝධය 10 MΩ වන වෝල්ටෝමෝටරයක් ————— (V)

60 Ω ප්‍රතිරෝධයක් ————— (W)


(i) මෙම පරික්ෂණය සඳහා යොදා ගන්නා පරිපථය ලබාගැනීමට මෙම අයිතිම භාවිත කර (1) රූපය සම්පූර්ණ කරන්න.

(ii) ඉහත පරිපථයේ ඇති ඇම්ටරයේ සහ වෝල්ටෝමෝටරයේ දහ අගු "+" + " සලකුණකින් ලකුණු කරන්න.


(iii) ඇම්ටරයේ පූර්ණ පරිමාව උත්තුමය සඳහා සුදුසු අයයක් යොළනා කරන්න.

(iv) ඉහත (iii) හි යොළනා කළ පූර්ණ පරිමාව උත්තුමය සහිත ඇම්ටරය භාවිත කිරීමේ වාසිය කුමක් ද?

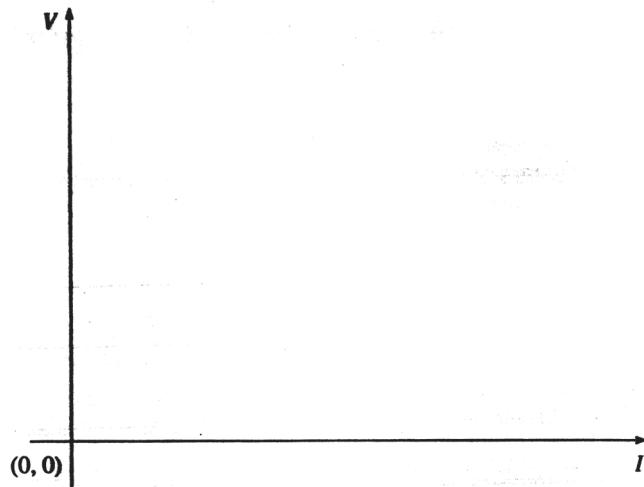(v) මෙම පරික්ෂණයෙන් ඔබ බලාපොරොත්තු වන ප්‍රස්ථාරයේ දැල සටහනක් අදින්න.



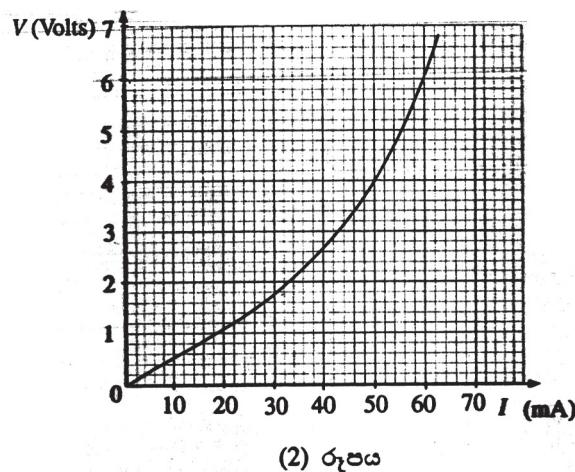(b) ඉන්පසු ඉහත පරිපථයෙහි 60 Ω ප්‍රතිරෝධකය වෙනුවට විදුලි පන්දම් බල්බයක් යොදා ලබා ගන්නා ලද  $I$  මුදුරුයෙන්  $V$  ප්‍රස්ථාරය පහත (2) රුපයේ පෙන්වා ඇත.



(i) සූචිකාව සඳහා  $I - V$  ලාක්ෂණිකය ඕම් නියමයෙන් අපගමනය වීමට හේතුව කුමක් ද ?

---

(ii) විදුලි පන්දම් බල්බයේ ප්‍රමාණය (rating) දී ඇත්තේ 6V, 0.36 W ලෙස ය. ඉහත නිර්දේශීත ප්‍රමාණයෙහි බල්බය ක්‍රියාත්මක වනවිට එහි සූචිකාවේ ප්‍රතිරෝධය ගණනය කරන්න.

---

(iii) බල්බය නිර්දේශීත ප්‍රමාණයෙහි දැල්වෙන විට විය ක්‍රියාත්මක වන ලක්ෂණය "X" සලකුණක් යොදා ඉහත වනුය මත ලක්ණු කරන්න.

(c) වෙනත් නිෂ්පාදකයෙකු විසින් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන 6 V විදුලි පන්දම් බල්බයකට (b) (ii) හි සඳහන් කර ඇති බල්බය හා සමාන දීප්තියක් ඇති කිරීමට 360 mA අවශ්‍ය වේ.

(i) ඔබේ විදුලි පන්දම තුළ තිබීමට කැමති වන්නේ කුමන බල්බය ද?

---

(ii) ඔබේ තොරෝගි ඇති වාසිය කුමක් ද?

---