

ලෙස්හ කම්බි දැගරයක ප්‍රතිරෝධය උෂ්ණත්වය සමඟ විවෘතය වන ආකාරය අන්වේෂණය කර ප්‍රතිරෝධයේ උෂ්ණත්ව සංගුණකය සෙවීමට ඔබට නියමව ඇත. මේ දැන් බිජිමෙන් දැගරය සාදා ඇත්තේ ඩිසිම වට දෙකක් එකිනෙකට තොගැවන ලෙස ය. දැගරයේ ප්‍රතිරෝධය මැනීම සඳහා විවිධ සේතුවක් භාවිත කළ යුතුව ඇත.

- (a) දෙන ලද උෂ්ණත්වයක දී කම්බියේ ප්‍රතිරෝධය දෙනු ලබන්නේ $R_\theta = R_0(1 + \alpha\theta)$ යන සම්කරණය මගිනි. මෙහි සැම සංකේතයකට ම සූපුරුදු තේරුම ඇත.
සැම සංකේතයක්ම භාෂ්‍යන්න.


$$R_0 \equiv \text{_____}$$

$$R_\theta \equiv \text{_____}$$

$$\alpha \equiv \text{_____}$$

$$\theta \equiv \text{_____}$$

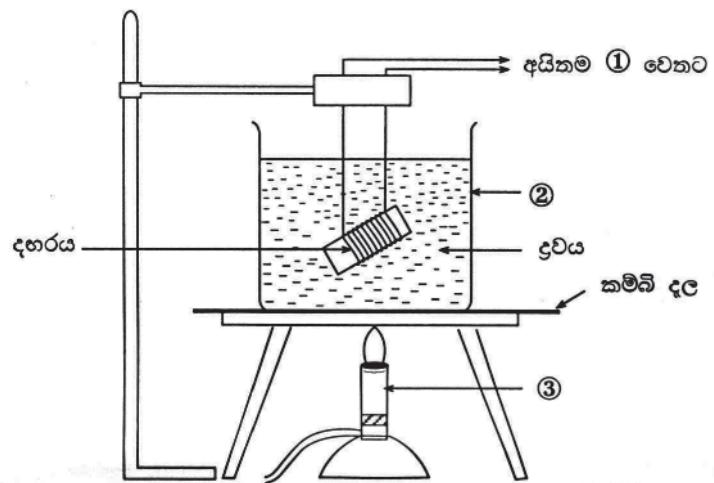- (b) මෙම පර්ක්ෂණය සඳහා භාවිත කළ හැකි අවටුමක අසම්පුර්ණ දුල සටහනක් රේපයෙහි පෙන්වා ඇත.



- (i) (1), (2) සහ (3) අයිතම මොනවා ද ?

$$(1) \text{ _____}$$

$$(2) \text{ _____}$$

$$(3) \text{ _____}$$

- (ii) දුවය රන් කිරීමේ දී කම්බි දැගරක් භාවිත කිරීමේ ප්‍රධාන අරමුණ කුමක් ද ?

$$\text{_____}$$

(iii) පරික්ෂණය සිදු කිරීම සඳහා ඉහත රුපයේ පෙන්වා නොමැති , වීරස්ටන් සේතු සැකස්ම සහ ආධාරකවලට අමතරව වෙනත් අයිතම දෙකක් අවශ්‍ය වේ. ඒවා මොනවා ද ?

(1) _____

(2) _____

(c) මෙම පරික්ෂණයේ දී දුවය ලෙස ජලය වෙනුවන පොල්ගෝල් භාවිත කිරීමට තීරණය කර ඇත. මෙම තීරණය සඳහා විද්‍යාත්මක හේතු දෙකක් දෙන්න.

(1) _____


(2) _____

(d) වීරස්ටන් සේතු සැකස්ම භාවිත කරන විට දුගරය හරහා බාරාවක් ස්ථාපනය කළ යුතු අතර, එම බාරාව මිනුම්වල නිරවද්‍යතාවයට බලපෑ හැකි බවට සිභුවෙක් තැරක කරයි.

එම තැරකය භා ඔබ එකත වන්නේ ද ? (මව/නැත)

ඔබේ පිළිනුර පැහැදිලි කරන්න.

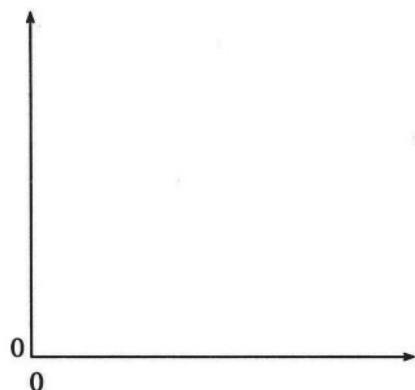(e) උෂ්ණත්වය සමග දුගර ප්‍රතිරෝධයේ අපේක්ෂිත විවෘතය පෙන්වන ප්‍රස්ථාරයක දුල සටහනක් අදින්න. ඉහත (a) හි හඳුන්වන ලද අදාළ සංකේත යොදා අක්ෂ ලකුණු කරන්න.



(f) ඉහත ප්‍රස්ථාරයන් උකනා ගත හැකි රාජී මගින් ප්‍රතිරෝධයේ උෂ්ණත්ව සංග්‍රණකය සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලියන්න.
